



Sistemas Digitales

Lenguajes de descripción de hardware - HDL

Primer Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales

DC - UBA

Introducción

Hoy vamos a ver:

- Introducción a los lenguajes de descripción de hardware (HDL).

Hoy vamos a ver:

- Introducción a los lenguajes de descripción de hardware (HDL).
- Uso en **lógica combinatoria**.

Hoy vamos a ver:

- Introducción a los lenguajes de descripción de hardware (HDL).
- Uso en **lógica combinatoria**.
- Uso en **lógica secuencial**.

Hoy vamos a ver:

- Introducción a los lenguajes de descripción de hardware (HDL).
- Uso en **lógica combinatoria**.
- Uso en **lógica secuencial**.
- Simulación y testing.

Hasta ahora vimos como modelar hardware a partir de una vista esquemática (ej. Logisim), en base a la composición de compuertas lógicas o componentes encapsulados de forma discreta y explícita. Pero a la hora de diseñar e implementar hardware industrial y a gran escala, es necesario contar con **herramientas que permitan describir la estructura y comportamiento de nuestro diseño de forma sencilla, sintética y escalable**. En particular utilizando una gramática simple y que encapsule nuestras necesidades.

Para esto vamos a hacer uso de los **lenguajes de descripción de hardware** (HDL por sus siglas en inglés). Existen dos lenguajes dominantes actualmente: VHDL y System Verilog. En la materia vamos a utilizar System Verilog pero los principios y experiencia con los que nos vamos a familiarizar facilitan aprender un segundo HDL.

Un módulo es un bloque de hardware con un nombre, una lista de entradas y de salidas. Se pueden describir de dos maneras:

Un módulo es un bloque de hardware con un nombre, una lista de entradas y de salidas. Se pueden describir de dos maneras:

- **Comportamental:** Describiendo como se modifican las señales de salida en base a la entrada y el estado del componente.

Un módulo es un bloque de hardware con un nombre, una lista de entradas y de salidas. Se pueden describir de dos maneras:

- **Comportamental:** Describiendo como se modifican las señales de salida en base a la entrada y el estado del componente.
- **Estructural:** Describiendo la composición de diversos componentes y cómo se vinculan sus entradas y salidas entre sí.

Un módulo es un bloque de hardware con un nombre, una lista de entradas y de salidas. Se pueden describir de dos maneras:

- **Comportamental:** Describiendo como se modifican las señales de salida en base a la entrada y el estado del componente.
- **Estructural:** Describiendo la composición de diversos componentes y cómo se vinculan sus entradas y salidas entre sí.

Una compuerta AND, un multiplexor o un sumador son ejemplos de módulos.

A continuación vemos un ejemplo de un módulo en System Verilog que asigna a su única salida una suma de productos sobre las señales a , b , c , $y = \neg a \wedge \neg b \wedge \neg c \vee a \wedge \neg b \wedge \neg c \vee a \wedge \neg b \wedge c$ o, en notación aritmética, $y = \overline{abc} + \overline{a}bc + a\overline{b}c$, aquí las entradas se indican como `input logic`, las salidas como `output logic` y `module foo` indica el comienzo del módulo llamado `foo`:

System Verilog

```
module foo(input logic a, b, c, output logic y);  
  assign y =  
    ~a & ~b & ~c |  
    a & ~b & ~c |  
    a & ~b & c;  
endmodule
```

El código HDL es la fuente, principalmente, de dos procesos:


El código HDL es la fuente, principalmente, de dos procesos:

- **Simulación:** En el que se simula el comportamiento del módulo al suministrar una serie de valores a sus señales de entrada y validar que las señales de salida sean las que se esperan.


El código HDL es la fuente, principalmente, de dos procesos:

- **Simulación:** En el que se simula el comportamiento del módulo al suministrar una serie de valores a sus señales de entrada y validar que las señales de salida sean las que se esperan.
- **Síntesis:** En el que se traduce la descripción en HDL a un conjunto de compuertas lógicas, de acuerdo al soporte (electrónica) que el componente vaya a tener.

 Aquí vemos las formas de onda de las entradas y las salidas de nuestro módulo `foo` al ser simulado.



 Aquí vemos la traducción de nuestro módulo foo en componentes discretos al ser sintetizado.




Lógica combinatoria

Veamos ejemplos aplicación de operadores a nivel bit (bitwise):

System Verilog

```
module compuertas(input logic [3:0] a, b,  
    output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
    /* compuertas logicas con dos entradas de 4 bits */  
    assign y1 = a & b; // AND  
    assign y2 = a | b; // OR  
    assign y3 = a ^ b; // XOR  
    assign y4 = ~(a & b); // NAND  
    assign y5 = ~(a | b); // NOR  
endmodule
```

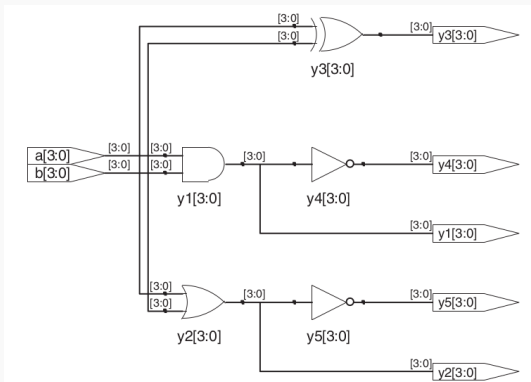El circuito sintetizado para el módulo compuertas.




Los operadores de reducción permiten colapsar los bits de una señal de tamaño variable aplicando una operación lógica:

System Verilog

```
module reduccion(input logic [7:0] a, output logic y);  
    assign y = &a;  
    // &a es compacto y equivale a escribir  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    // a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```

 El circuito sintetizado para el módulo `reduccion`.




La asignación condicional va a inferir un multiplexor de dos entradas, su sintaxis es similar a la del operador ternario de C:

System Verilog

```
module mux2(input logic [3:0] d0, d1, input logic s,  
  output logic [3:0] y);  
  assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

 
El circuito sintetizado para el módulo mux2.




La asignación condicional compuesta va a inferir un multiplexor de cuatro entradas:

System Verilog

```
module mux4(input
  logic [3:0] d0, d1, d2, d3, input logic [1:0] s,
  output logic [3:0] y);
  assign y = s[1] ? (s[0] ? d3 : d2)
    : (s[0] ? d1 : d0);
endmodule
```

 El circuito sintetizado para el módulo mux4 (salida seleccionada por hot-enable en lugar de selector).




Con frecuencia resulta necesario declarar variables internas para indicar el comportamiento de nuestros circuitos:

System Verilog

```
module fulladder(input logic a, b, cin
  output logic s, cout);
  logic p, g; //variables internas
  assign p = a ^ b;
  assign g = a & b;
  assign s = p ^ cin;
  assign cout = p | (p & cin);
endmodule
```

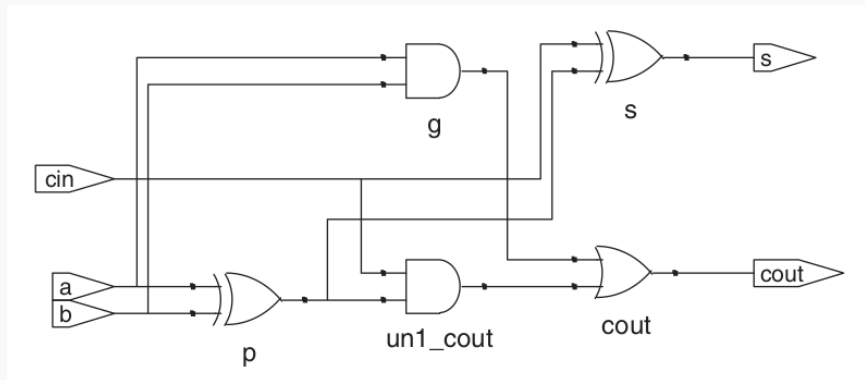El circuito sintetizado muestra las relaciones entre las operaciones, señales de entrada, salida y variables internas.



Op	Meaning
\sim	NOT
$*, / , \%$	MUL, DIV, MOD
$+, -$	PLUS, MINUS
\ll, \gg	Logical Left/Right Shift
\lll, \ggg	Arithmetic Left/Right Shift
$<, <=, >, >=$	Relative Comparison
$=, !=$	Equality Comparison
$\&, \sim\&$	AND, NAND
$\wedge, \sim\wedge$	XOR, XNOR
$, \sim $	OR, NOR
$?:$	Conditional

Numbers	Bits	Base	Val	Stored
3'b101	3	2	5	101
'b11	?	2	3	000 ... 0011
8'b11	8	2	3	00000011
8'b1010_1011	8	2	171	10101011
3'd6	3	10	6	110
6'o42	6	8	34	100010
8'hAB	8	16	171	10101011
42	?	10	42	00 ... 0101010

Un buffer de tres estados asigna el valor de la entrada a la salida si su señal de control `enable` está activa, en caso contrario la salida flota, esto quiere decir que queda en un estado de alta resistencia (impedancia), lo que en el sentido práctico equivale a que la compuerta se haya desconectado. En System Verilog un valor de `z` indica que una señal se encuentra en alta impedancia.

Hay situaciones en las que el valor de una señal no puede definirse y se considera como desconocida o de valor x . Esto se puede deber a:

Hay situaciones en las que el valor de una señal no puede definirse y se considera como desconocida o de valor x . Esto se puede deber a:

- **Valor no inicializado:** La simulación no puede definir el valor de una señal debido a que no se la ha inicializado.

Hay situaciones en las que el valor de una señal no puede definirse y se considera como desconocida o de valor x . Esto se puede deber a:

- **Valor no inicializado:** La simulación no puede definir el valor de una señal debido a que no se la ha inicializado.
- **Contención:** Si dos buffers de tres estados están conectados a un bus y sus valores difieren (uno alto y otro bajo), se indicará que la señal es x .

Hay situaciones en las que el valor de una señal no puede definirse y se considera como desconocida o de valor x . Esto se puede deber a:

- **Valor no inicializado:** La simulación no puede definir el valor de una señal debido a que no se la ha inicializado.
- **Contención:** Si dos buffers de tres estados están conectados a un bus y sus valores difieren (uno alto y otro bajo), se indicará que la señal es x .


La ocurrencia de una señal con valor x suele indicar la existencia de un error en el diseño.

Un buffer de tres estados se declara con un condicional entre un valor de entrada y un estado de alta impedancia (z), nótese que la salida está declarada como tri ya que su valor puede depender de más de una fuente a la vez (buses):

System Verilog

```
module buffer3(input logic [3:0] a,  
  input logic en,  
  output tri [3:0] y);  
  assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```

 El circuito sintetizado a partir de buffer3.



La sintaxis de System Verilog provee varias herramientas para manipular bits y componer así nuevos valores, el operador `{}` permite concatenar bits, el operador `[]` permite acceder a una lista específica de bits, veamos el siguiente ejemplo:

System Verilog

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}}, c[0], 3'b101};
```

La sintaxis de System Verilog provee varias herramientas para manipular bits y componer así nuevos valores, el operador `{}` permite concatenar bits, el operador `[]` permite acceder a una lista específica de bits, veamos el siguiente ejemplo:

System Verilog

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}, c[0], 3'b101};
```

Aquí `c[2:1]` accede al segundo y tercer bit de la entrada `c`, `{3{d[0]}}` concatena tres copias del bit `d[0]` (el menos significativo de `d`) y `3'b101` agrega una constante de 3 bits a la composición, nótese que debemos definir el tamaño de la constante binaria en las composiciones.

System Verilog

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}} , c[0], 3'b101};
```

System Verilog

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}, c[0], 3'b101};
```

Esto equivale a $y = c_2c_1d_0d_0d_0c_0101$.

Modelado estructural

Hasta este punto los diseños que se presentaron siguieron un enfoque de **modelado comportamental**, donde se especificó el comportamiento de las salidas en función de los valores de entrada y cómo operar en términos aritméticos y lógicos con ellos. Ahora vamos emplear el enfoque **estructural**, donde se realizará una composición de módulos previamente declarados para conseguir un componente más complejo.

El siguiente diseño implementa un multiplexor de 4 entradas componiendo 3 multiplexores de 2 entradas:

System Verilog

```
module mux4(input logic [3:0] d0, d1, d2, d3,  
  input logic [1:0] s, output logic [3:0] y);  
  logic [3:0] low, high;  
  mux2 lowmux(d0, d1, s[0], low);  
  mux2 highmux(d2, d3, s[0], high);  
  mux2 finalmux(low, high, s[1], y);  
endmodule
```


El siguiente diseño implementa un multiplexor de 4 entradas componiendo 3 multiplexores de 2 entradas:

System Verilog

```
module mux4(input logic [3:0] d0, d1, d2, d3,  
  input logic [1:0] s, output logic [3:0] y);  
  logic [3:0] low, high;  
  mux2 lowmux(d0, d1, s[0], low);  
  mux2 highmux(d2, d3, s[0], high);  
  mux2 finalmux(low, high, s[1], y);  
endmodule
```

Se hace uso en cascada de tres instancias del módulo mux2, la forma de instanciar un módulo por composición es con el nombre del mismo (mux2) seguido por el nombre de la instancia (lowmux) y finalmente los nombres de las señales que se corresponden con las entradas y salidas (d0, d1, s[0], low).

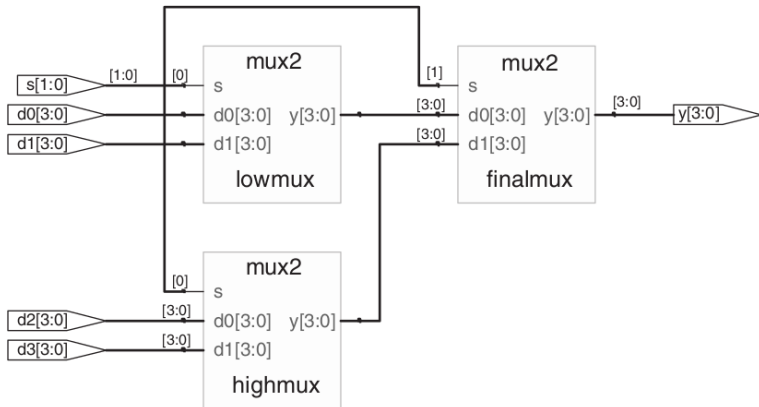El circuito sintetizado a partir de mux4.



El siguiente diseño implementa un multiplexor de 2 entradas componiendo 2 buffers tri-estado de 4 entradas:

System Verilog

```
module mux2(input logic [3:0] d0, d1,  
            input logic s, output tri [3:0] y);  
    tristate t0(d0, ~s, y);  
    tristate t1(d1, s, y);  
endmodule
```

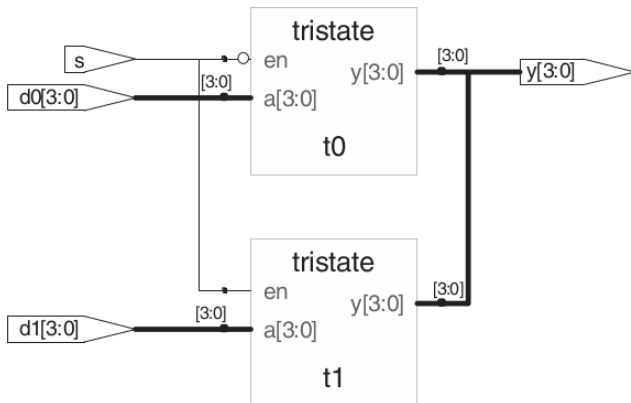

El siguiente diseño implementa un multiplexor de 2 entradas componiendo 2 buffers tri-estado de 4 entradas:

System Verilog

```
module mux2(input logic [3:0] d0, d1,  
            input logic s, output tri [3:0] y);  
    tristate t0(d0, ~s, y);  
    tristate t1(d1, s, y);  
endmodule
```

Utilizando el enfoque estructural, la implementación de un mismo comportamiento se puede conseguir como composición de distinto tipo de componentes (buffers vs. multiplexores).

El circuito sintetizado a partir de mux4.



En el modelado estructural, es habitual definir los componentes de forma jerárquica, comenzando por los componentes principales (top level) para luego ir describiendo la estructura de cada uno de ellos y de sus propios componentes a su vez.

Lógica secuencial

En los lenguajes de especificación de hardware los circuitos secuenciales suelen describirse con componentes de memoria y se emplean bloques `always` para indicar frente a qué evento se debe actualizar el estado de cuáles componentes. Estos bloques vienen acompañados de una lista de eventos (`sensitivity list`) frente a los que cobran efecto.

El siguiente diseño implementa un flip flop de 4 bits:

System Verilog

```
module flop(input logic clk ,  
    input logic [3:0] d, output logic [3:0] q);  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

El siguiente diseño implementa un flip flop de 4 bits:

System Verilog

```
module flop(input logic clk ,  
            input logic [3:0] d, output logic [3:0] q);  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

El bloque `always_ff` va a sintetizar flip flops, nótese que la asignación no se hace con un `assign` sino con un operador de asignación no bloqueante (`<=`). Veremos en breve los distintos tipos de bloques `always` y la diferencia entre asignaciones bloqueantes y no bloqueantes.


El siguiente diseño implementa un flip flop de 4 bits:

System Verilog

```
module flop(input logic clk ,  
    input logic [3:0] d, output logic [3:0] q);  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

En este caso, la asignación no bloqueante de `d` en `q` se hace cuando ocurre el evento `posedge clk`, lo que significa que se actualiza el estado en el flanco ascendente de la señal de reloj.

 El circuito sintetizado a partir de flop.



Al introducir una señal de reset, la misma puede ser sincrónica (cobra efecto frente al evento del flanco ascendente de reloj) o asincrónica (cobra efecto en cuanto cambia de valor la señal).

System Verilog

```
module flopr(input logic clk , input logic reset ,
  input logic [3:0] d, output logic [3:0] q);
  //reset asincronico
  always_ff@(posedge clk , posedge reset)
    if(reset) q <= 4'b0;
    else q <= d;
endmodule;
```

```
module flopr(input logic clk , input logic reset ,
  input logic [3:0] d, output logic [3:0] q);
  //reset sincronico
  always_ff@(posedge clk)
    if(reset) q <= 4'b0;
    else q <= d;
endmodule;
```

System Verilog


```
module flopenr(input logic clk , input logic reset ,  
  input logic en ,  
  input logic [3:0] d , output logic [3:0] q );  
  //reset asincronico  
  always_ff@(posedge clk , posedge reset)  
    if(reset) q <= 4'b0;  
    else if(en) q <= d;  
endmodule;
```

Si el bloque always tiene más de una asignación se las debe agrupar en un par begin end.

System Verilog

```
module sync(input logic clk ,  
            input logic d ,  
            output logic q);  
    //reset asincronico  
    always_ff@(posedge clk)  
    begin  
        n1 <= d;  
        q <= n1;  
    end  
endmodule;
```

 El circuito sintetizado a partir de sync.



Lógica combinatoria 2

System Verilog

```
module fulladder(input logic a, b, cin ,  
    output logic s, cout);  
    logic p, g;  
    always_comb  
    begin  
        p = a ^ b;  
        g = a & b;  
        s = p ^ cin;  
        cout = g | (p & cin);  
    end  
endmodule
```


System Verilog

```
module fulladder(input logic a, b, cin,
  output logic s, cout);
  logic p, g;
  always_comb
  begin
    p = a ^ b;
    g = a & b;
    s = p ^ cin;
    cout = g | (p & cin);
  end
endmodule
```

Los bloques `always comb` se evalúan siempre que una de las señales a la derecha de una asignación cambien de valor.

System Verilog

```
always_comb  
begin  
    p = a ^ b;  
    g = a & b;  
    s = p ^ cin;  
    cout = g | (p & cin);  
end
```

System Verilog

```
always_comb  
begin  
    p = a ^ b;  
    g = a & b;  
    s = p ^ cin;  
    cout = g | (p & cin);  
end
```

Nótese el uso de asignaciones bloqueantes (= en lugar de no bloqueantes (<=), esto obliga al simulador (no tiene efecto en la síntesis) a respetar secuencialmente el orden de actualización de los valores a izquierda a medida que calcula el próximo estado, por ejemplo p se actualizará antes que s, que depende de la señal anterior.

```
module sevenseg(input logic[3:0] data ,  
    output logic [6:0] segments);  
    always_comb  
        case(data) //abc_defg  
            0: segments = 7'b111_1110;  
            1: segments = 7'b011_0000;  
            2: segments = 7'b110_1101;  
            3: segments = 7'b111_1001;  
            4: segments = 7'b011_0011;  
            5: segments = 7'b101_1011;  
            6: segments = 7'b101_1111;  
            7: segments = 7'b111_0000;  
            8: segments = 7'b111_1111;  
            9: segments = 7'b111_0011;  
            default: segments = 7'b000_0000;  
        endcase  
    endmodule
```

```
module sevenseg(input logic[3:0] data ,  
    output logic [6:0] segments);  
    always_comb  
        case(data) //abc_defg  
            0: segments = 7'b111_1110;  
            1: segments = 7'b011_0000;  
            2: segments = 7'b110_1101;  
            3: segments = 7'b111_1001;  
            4: segments = 7'b011_0011;  
            5: segments = 7'b101_1011;  
            6: segments = 7'b101_1111;  
            7: segments = 7'b111_0000;  
            8: segments = 7'b111_1111;  
            9: segments = 7'b111_0011;  
            default: segments = 7'b000_0000;  
        endcase  
    endmodule
```